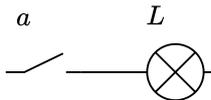
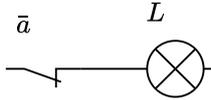
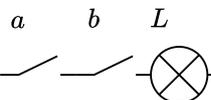
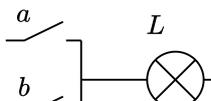


Définition	Schéma Electrique	Logigramme IEC	Logigramme ANSI	Table de vérité	Equation booléenne															
<p>OUI</p> <p>La sortie est à l'état 1 si l'entrée est à l'état 1</p>	<p>a L</p>  <p>La lampe L est allumée si a est actionné</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>a</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	a	L	0		1		$L = a$									
a	L																			
0																				
1																				
<p>NON</p> <p>La sortie est à l'état 1 si l'entrée est à l'état 0</p>	<p>\bar{a} L</p>  <p>La lampe L est allumée si a n'est pas actionné</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>a</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	a	L	0		1											
a	L																			
0																				
1																				
<p>ET</p> <p>La sortie L est à l'état 1 si</p>	<p>a b L</p>  <p>La lampe L est allumée si</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>a</th> <th>b</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	a	b	L	0	0		0	1		1	0		1	1		
a	b	L																		
0	0																			
0	1																			
1	0																			
1	1																			
<p>OU</p> <p>La sortie L est à l'état 1 si</p>	<p>a b L</p>  <p>La lampe L est allumée si</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>a</th> <th>b</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	a	b	L	0	0		0	1		1	0		1	1		
a	b	L																		
0	0																			
0	1																			
1	0																			
1	1																			
<p>NON-ET</p> <p>La sortie L est à l'état 1 si</p>	<p>La lampe L est allumée si</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>a</th> <th>b</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	a	b	L	0	0		0	1		1	0		1	1		
a	b	L																		
0	0																			
0	1																			
1	0																			
1	1																			
<p>NON-OU</p> <p>La sortie L est à l'état 1 si</p>	<p>La lampe L est allumée si</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>a</th> <th>b</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	a	b	L	0	0		0	1		1	0		1	1		
a	b	L																		
0	0																			
0	1																			
1	0																			
1	1																			
<p>OU exclusif</p> <p>La sortie L est à l'état 1 si</p>	<p>La lampe L est allumée si</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>a</th> <th>b</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	a	b	L	0	0		0	1		1	0		1	1		
a	b	L																		
0	0																			
0	1																			
1	0																			
1	1																			